

Aansluiten van een hek of slagboom op Net2


Leveren van het startsignaal

Om een met Net2 compatibel toegangssysteem te hebben, moet u de openingsprocedure kunnen starten door een kringloop te maken of te onderbreken bij de invoercontacten van de toegangscontroller. Alle overige toegangsfuncties (b.v. openingstijd, hervergrendelen, overschrijven van veiligheidsinstellingen, enz.) moeten allemaal onder de verantwoordelijkheid van de toegangscontroller van de slagboom of draaihek vallen.

Bij de meeste controllers voor slagbomen of draaihekken wordt dit trigger-sigitaal omschreven als een 'kortstondig droog contact'. Er is een korte periode (1 seconde) opgegeven waarmee de toegangscontroller in de gelegenheid wordt gesteld zijn werk te voltooien zonder daarbij door andere invoersignalen gestoord te worden.

Relais 1 kan dit type invoer leveren maar heeft verder geen controlerende invloed.

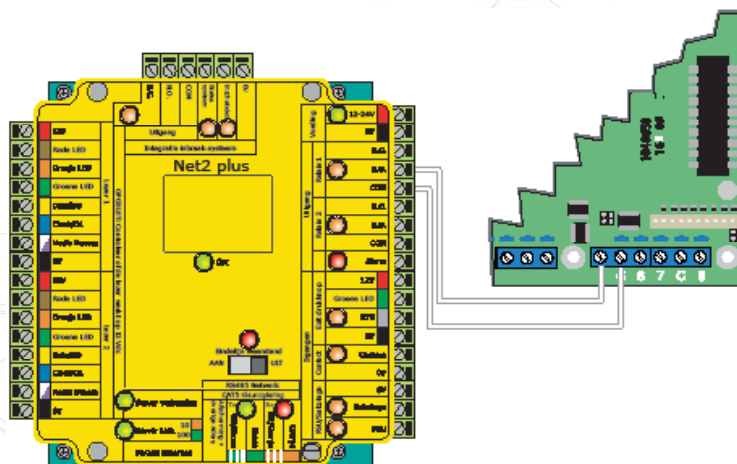Een gewoon draaihek dat als Ingang wordt gebruikt, zal een vrije uitgang hebben of een tweede draaihek dat als uitgang fungeert.



Toegangscontroller
Relais 1 aangesloten op een
'sluiten ter activering' circuit
Tijdsduur op de ACU voor 'deur
open' ingesteld op 1 seconde

NB.: Sommige toegangscontrollers laten de slagboom open staan als de kringloop ononderbroken blijft (b.v. gedurende kantoortijden). De ACU kan geprogrammeerd worden in de instelling 'Ontgrendel de deur gedurende', om relais 1 getransfereerd te houden.